

به نام خدا

پروژه کامپیوتری ۶

سیستم های دیجیتال ۱


دکتر نوابی

پریسا محمدی ۸۱۰۱۰۱۵۰۹

صورت پروژه

در این پروژه می بایست Input wrapper و output wrapper را برای یک ماژول تقسیم کننده که در پروژه گذشته انجام دادیم طراحی می کردیم. هر کدام از این wrapper ها عملا بخشی از bussing system ما هستند که ولی ما می خواهیم برای هر تعریف هر کدام، یک data path , controller به دست آورده و آن را در زبان سخت افزاری verilog شبیه سازی کرده و این کار را یک بار با نرم افزار Modelsim و بار دیگر پس از compile کردن فایل های پروژه در نرم افزار Quartus و سپس به دست آوردن شبیه سازی با Modelsim کار خود را خاتمه می دهیم.

 طراحی input , output wrappers برای data path , controller




طراحی input wrapper برای data path

```

1 module input_wrapper_dp (input clk, rst, load_bus, load, InzCnt, IncCnt, input [7:0] Bus,
2                           output co, output reg [15:0] D_16b, M_16b );
3
4     reg [7:0] Dreg_8b;
5     reg [1:0] Count;
6     always @(posedge clk or posedge rst) begin
7         if (rst)
8             Dreg_8b <= 8'b0;
9         else if (load_bus)
10            Dreg_8b <= Bus;
11        end
12    always @(posedge clk or posedge rst) begin
13        if (rst) begin
14            D_16b <= 16'b0;
15            M_16b <= 16'b0;
16        end else if (load) begin
17            case (Count)
18                2'd0: D_16b[7:0] <= Dreg_8b;
19                2'd1: D_16b[15:8] <= Dreg_8b;
20                2'd2: M_16b[7:0] <= Dreg_8b;
21                2'd3: M_16b[15:8] <= Dreg_8b;
22            endcase
23        end
24    end
25    always @(posedge clk or posedge rst) begin
26        if (rst)
27            Count <= 2'b0;
28        else if (InzCnt)
29            Count <= 2'b0;
30        else if (IncCnt)
31            Count <= Count + 1;
32    end
33    assign co = &Count;
34 endmodule
35
36

```

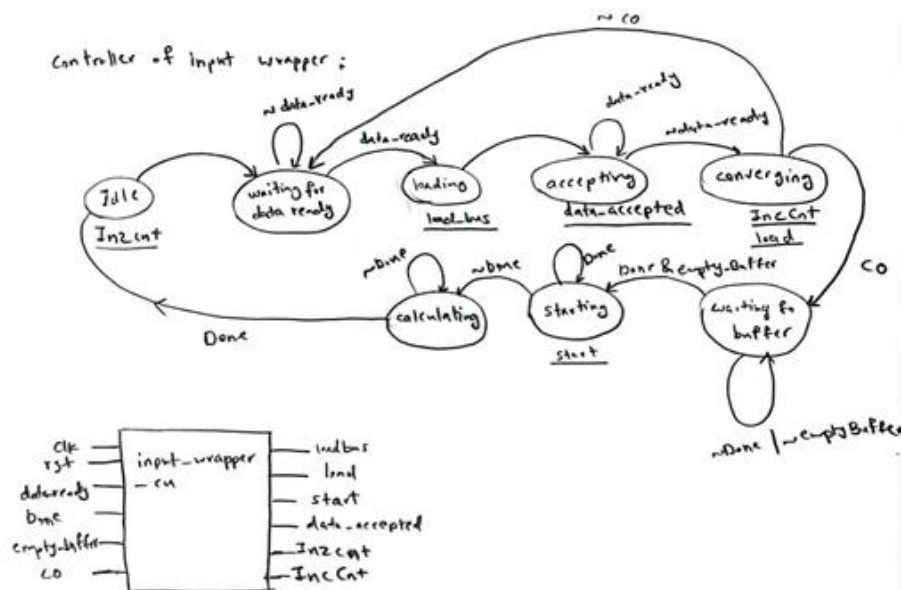کد verilog برای شبیه سازی data path و بررسی عملکرد طراحی



طراحی input wrapper برای controller

```

Ln#
1 module input_wrapper_cu(input clk, rst, data_ready, Done, empty_buffer, co,
2 output reg load_bus, load, start, data_accepted, IncCnt, IncCnt);
3
4 reg [2:0] pstate, nstate;
5
6 parameter [2:0]
7 Idle = 0,
8 wating_for_data_ready = 1,
9 loading = 2,
10 accepting = 3,
11 converging = 4,
12 wating_for_buffer = 5,
13 starting = 6,
14 calculating = 7;
15
16 always @(pstate, data_ready, Done, empty_buffer, co) begin
17 nstate = 0;
18 {load_bus, load, start, data_accepted, IncCnt, IncCnt} = 6'b0;
19
20 case (pstate)
21 Idle: begin
22 nstate = wating_for_data_ready;
23 IncCnt = 1'b1;
24 end
25 wating_for_data_ready: begin
26 nstate = data_ready ? loading : wating_for_data_ready;
27 end
28 loading: begin
29 nstate = accepting;
30 load_bus = 1'b1;
31 end
32 accepting: begin
33 nstate = data_ready ? accepting : converging;
34 data_accepted = 1'b1;
35
36 end

```


کد verilog برای شبیه سازی controller و بررسی عملکرد طراحی بخش ۱

```

37 converging: begin
38 nstate = co ? wating_for_buffer : wating_for_data_ready;
39 IncCnt = 1'b1;
40 load = 1'b1;
41 end
42 wating_for_buffer: begin
43 if (~Done | ~empty_buffer) nstate = wating_for_buffer;
44 else if (Done & empty_buffer) nstate = starting;
45 end
46 starting: begin
47 nstate = Done ? starting : calculating;
48 start = 1'b1;
49 end
50 calculating: begin
51 nstate = Done ? Idle : calculating;
52 end
53
54 default: nstate = Idle;
55 endcase
56 end
57 always @(posedge clk, posedge rst) begin
58 if (rst)
59 pstate <= Idle;
60 else
61 pstate <= nstate;
62 end
63
64 endmodule
65
66

```

 کد verilog برای شبیه سازی controller و بررسی عملکرد طراحی بخش ۲



طراحی data path برای output wrapper


```

Ln# 1 module output_wrapper_dp (input clk, rst, en, load_bus, InzCnt, IncCnt, input [15:0] quotient_16b, remainder_16b,
2      output co, output reg [7:0] Bus );
3
4      reg [1:0] Count;
5      reg co_reg;
6
7      always @(posedge clk, posedge rst) begin
8          if (rst)
9              {co_reg, Count} <= 3'b0;
10         else if (InzCnt)
11             {co_reg, Count} <= 3'b0;
12         else if (IncCnt)
13             {co_reg, Count} <= Count + 1;
14     end
15
16     always @(posedge clk or posedge rst) begin
17         if (rst) begin
18             Bus <= 8'b0;
19         end else if (load_bus) begin
20             case (Count)
21                 2'd0: Bus <= quotient_16b[15:8];
22                 2'd1: Bus <= quotient_16b[7:0];
23                 2'd2: Bus <= remainder_16b[15:8];
24                 2'd3: Bus <= remainder_16b[7:0];
25             endcase
26         end
27     end
28
29     assign co = co_reg;
30
31 endmodule

```

کد verilog برای شبیه سازی data path و بررسی عملکرد طراحی

Controller of output wrapper :

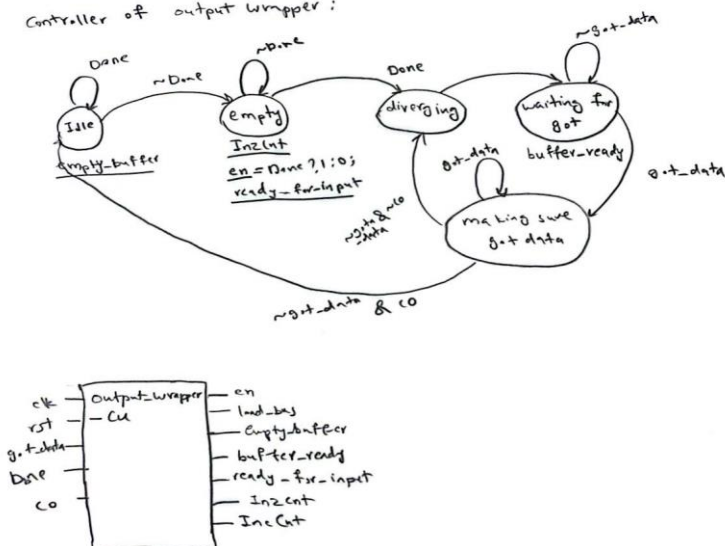

طراحی controller برای output wrapper

```

Ln# |
1 | module output_wrapper_cu(input clk, rst, got_data, Done, co,
2 |     output reg en, load_bus, empty_buffer, buffer_ready, ready_for_input, InzCnt, IncCnt);
3 |
4 |     reg [2:0] pstate, nstate;
5 |
6 |     parameter [2:0]
7 |         Idle = 0,
8 |         empty = 1,
9 |         diverging = 2,
10 |         waiting_for_got = 3,
11 |         making_sure_got_data = 4;
12 |
13 |     always @(pstate, got_data, Done, co) begin
14 |         nstate = 0;
15 |         {en, load_bus, empty_buffer, ready_for_input, buffer_ready, InzCnt, IncCnt} = 7'b0;
16 |
17 |         case (pstate)
18 |             Idle:begin
19 |                 nstate = Done ? Idle : empty;
20 |                 empty_buffer = 1'b1;
21 |             end
22 |             empty: begin
23 |                 nstate = Done ? diverging : empty;
24 |                 InzCnt = 1'b1;
25 |                 en = Done ? 1 : 0;
26 |                 ready_for_input = 1'b1;
27 |             end
28 |             diverging: begin
29 |                 nstate = waiting_for_got;
30 |                 load_bus = 1'b1;
31 |                 IncCnt = 1'b1;
32 |             end
33 |         end
  
```


کد verilog برای شبیه سازی controller و بررسی عملکرد طراحی بخش ۱

```

33      waiting_for_got: begin
34          nstate = got_data ? making_sure_got_data : waiting_for_got;
35
36          buffer_ready = 1'b1;
37      end
38      making_sure_got_data: begin
39          if (got_data) nstate = making_sure_got_data;
40          else if (~got_data & ~co) nstate = diverging;
41          else if (~got_data & co) nstate = Idle;
42
43      end
44
45      default: nstate = Idle;
46  endcase
47  end
48  always @(posedge clk, posedge rst) begin
49      if (rst)
50          pstate <= Idle;
51      else
52          pstate <= nstate;
53      end
54  end
55  endmodule

```

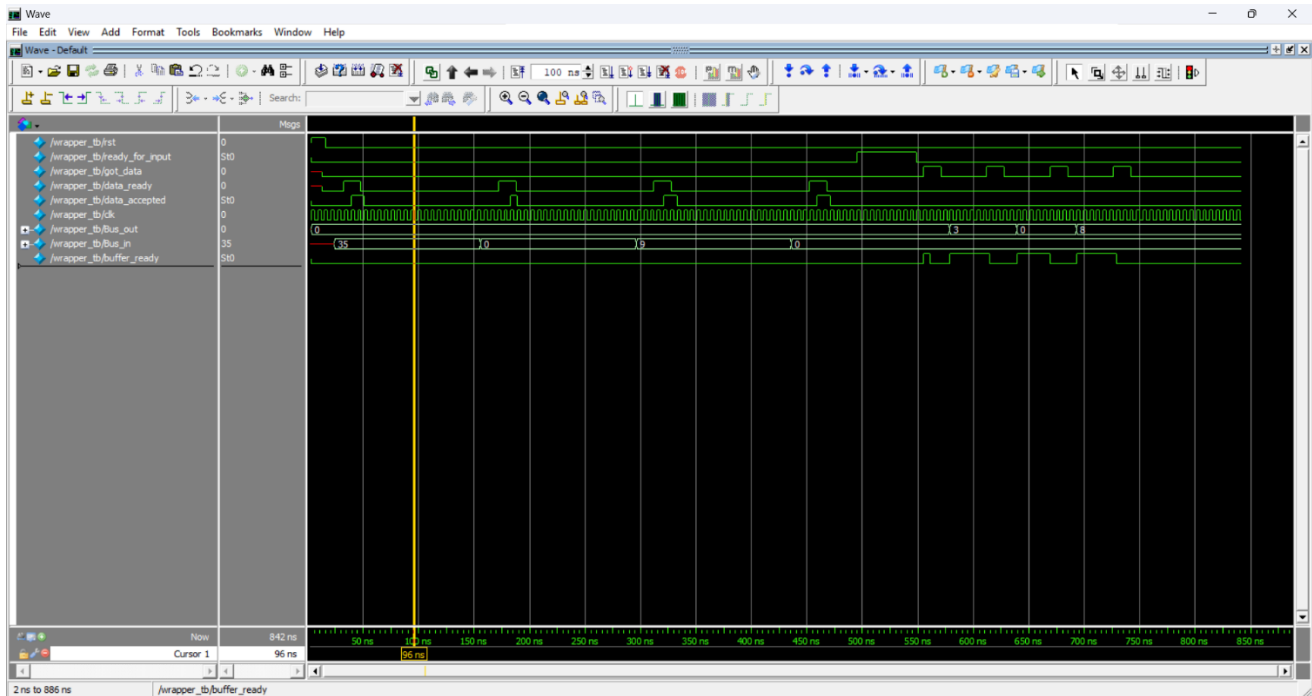کد verilog برای شبیه سازی controller و بررسی عملکرد طراحی بخش 2



خروجی simulation به دست آمده برای بررسی عملکرد top module

همان طور که در خروجی مشخص است در تست پنج به ترتیب ۴ تا ۸ بیت را که برای مقدار مقسوم و مقسوم علیه ۱۶ بیتی امان لازم داریم را می دهیم و باید دقت داشته باشیم که در تست پنج بعد از مقدار دهی به مقسوم و مقسوم علیه بایستی به عنوان ورودی سیگنال data ready را اعلام کنیم تا که گیرنده متوجه شود که فرستنده آماده است تا هر دو تا ۱۶ بیت اش را ارسال


کند. و در خروجی نیز به ترتیب ۴ تا ۸ بیت برای مقادیر خارج قسمت و باقی مانده داریم که حاصل ماژول تقسیم کننده ای هستند که در پروژه قبل زدیم.

برای بررسی سیگنال ها داخلی input , output wrapper می توان سیگنال های زیر را در wave بررسی کرد تا به صحت عملکرد طراحی خود در بخش های مختلف اطمینان حاصل کنیم.


```
sim:/wrapper_tb/rst sim:/wrapper_tb/ready_for_input sim:/wrapper_tb/got_data
sim:/wrapper_tb/data_ready sim:/wrapper_tb/data_accepted sim:/wrapper_tb/clk
sim:/wrapper_tb/Bus_out sim:/wrapper_tb/Bus_in sim:/wrapper_tb/buffer_ready
sim:/wrapper_tb/UUT/INPUT_WRAPPER_TOP/INPUT_WRAPPER_DP/D_16b
sim:/wrapper_tb/UUT/INPUT_WRAPPER_TOP/INPUT_WRAPPER_DP/M_16b
sim:/wrapper_tb/UUT/INPUT_WRAPPER_TOP/INPUT_WRAPPER_DP/co
sim:/wrapper_tb/UUT/INPUT_WRAPPER_TOP/INPUT_WRAPPER_CU/pstate
sim:/wrapper_tb/UUT/INPUT_WRAPPER_TOP/load
sim:/wrapper_tb/UUT/INPUT_WRAPPER_TOP/INPUT_WRAPPER_CU/empty_buffer
sim:/wrapper_tb/UUT/INPUT_WRAPPER_TOP/INPUT_WRAPPER_CU/Done
sim:/wrapper_tb/UUT/INPUT_WRAPPER_TOP/INPUT_WRAPPER_CU/start
sim:/wrapper_tb/UUT/OUTPUT_WRAPPER_TOP/OUTPUT_WRAPPER_CU/pstate
sim:/wrapper_tb/UUT/OUTPUT_WRAPPER_TOP/OUTPUT_WRAPPER_CU/empty_buffer
sim:/wrapper_tb/UUT/OUTPUT_WRAPPER_TOP/OUTPUT_WRAPPER_CU/Done
sim:/wrapper_tb/UUT/OUTPUT_WRAPPER_TOP/quotient_16b
sim:/wrapper_tb/UUT/OUTPUT_WRAPPER_TOP/remainder_16b
sim:/wrapper_tb/UUT/OUTPUT_WRAPPER_TOP/OUTPUT_WRAPPER_DP/load_bus
sim:/wrapper_tb/UUT/OUTPUT_WRAPPER_TOP/OUTPUT_WRAPPER_DP/co
sim:/wrapper_tb/UUT/OUTPUT_WRAPPER_TOP/OUTPUT_WRAPPER_DP/Count
```

سیگنال های داخلی wrapper ها برای بررسی عملکرد صحیح ماژول ها

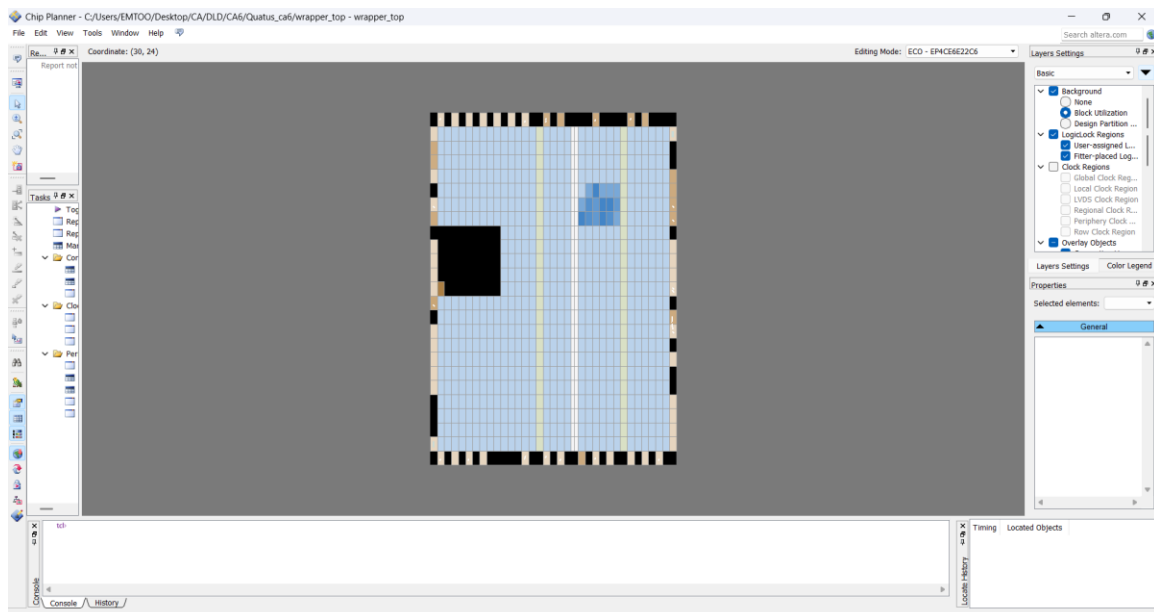
نتایج post_synth و خروجی های کامپایل کردن در کوارتز :



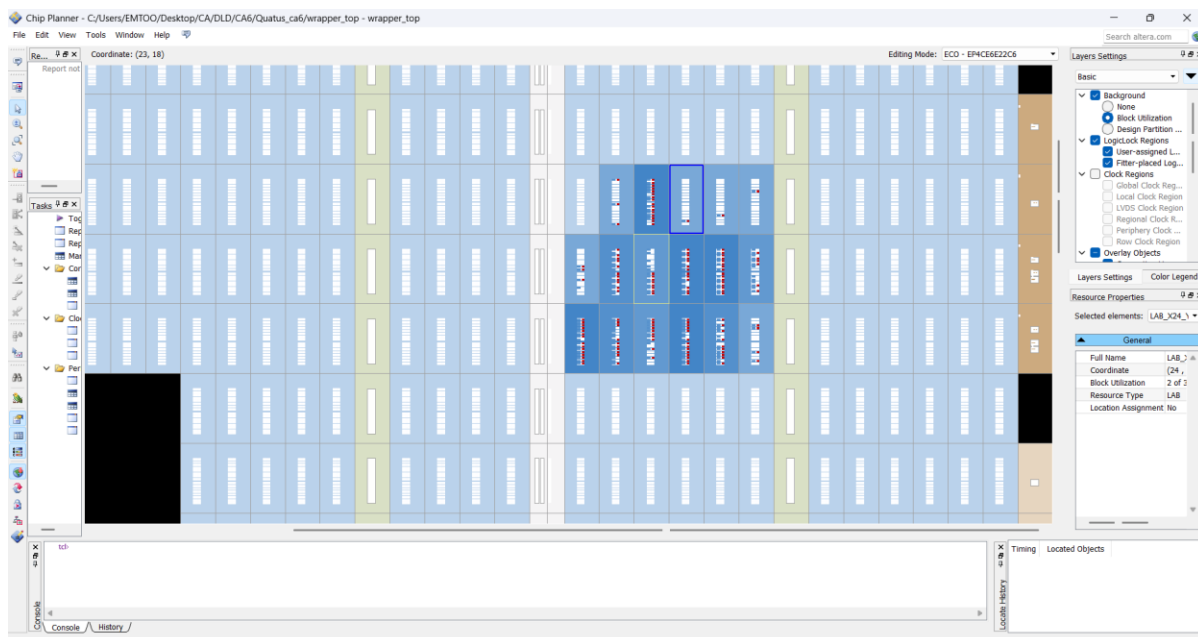
بخش های اشغال شده در fpga انتخابی ما توسط تمامی ماژول ها استفاده شده در این طراحی



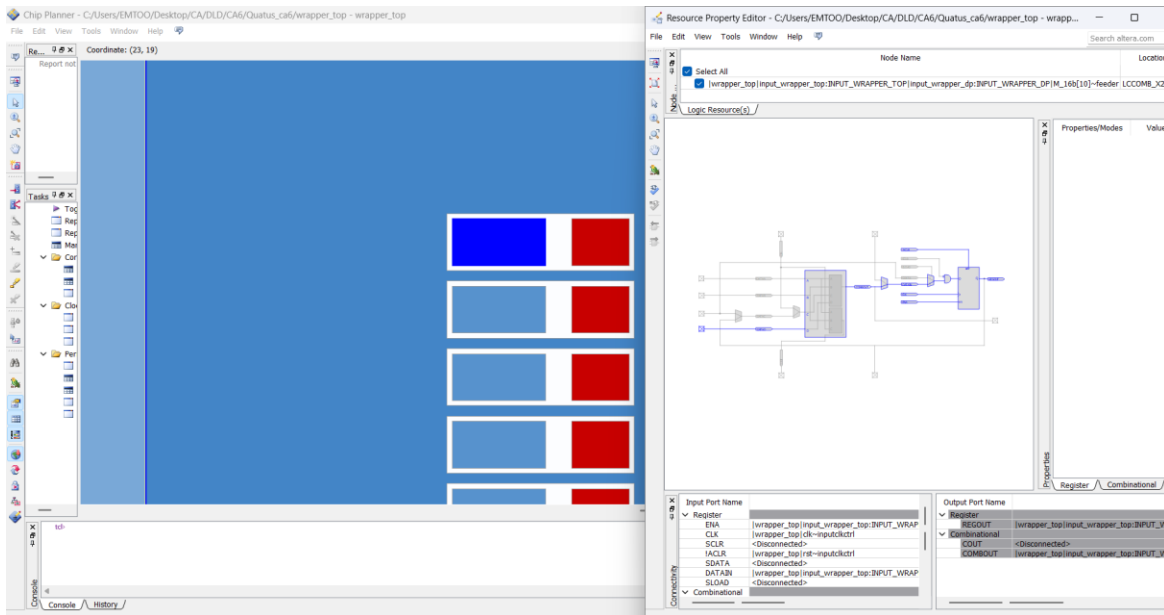
زیر بخش های اشغال شده در fpga انتخابی ما توسط تمامی ماژول ها استفاده شده در این طراحی



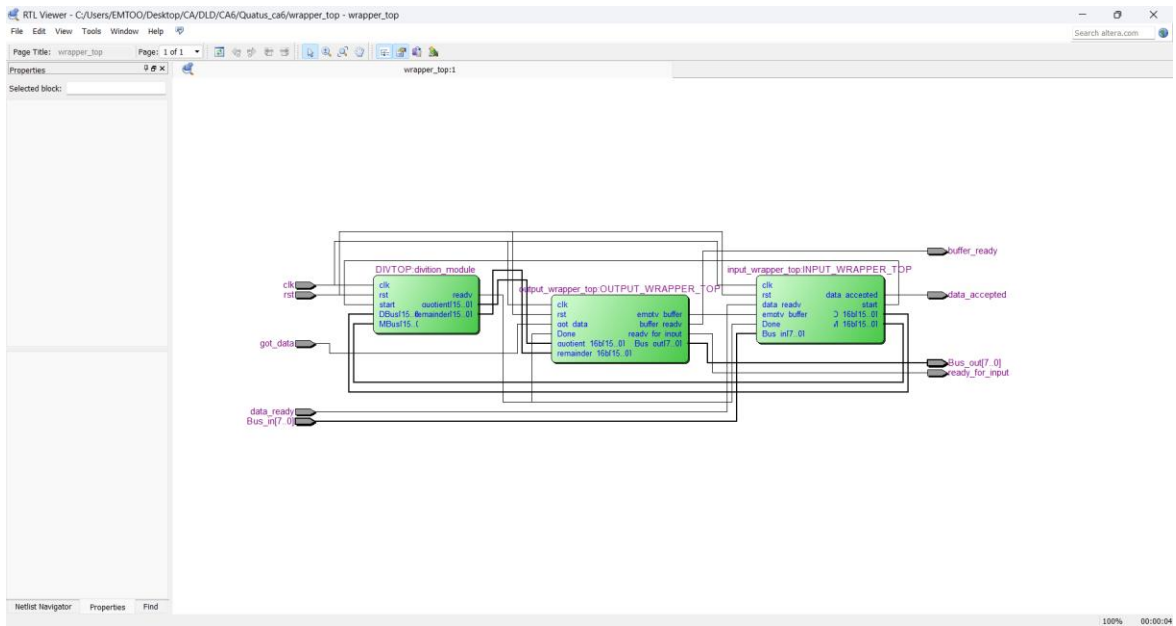
داخل هر بلوک از logic block های بخش های استفاده شده از fpga



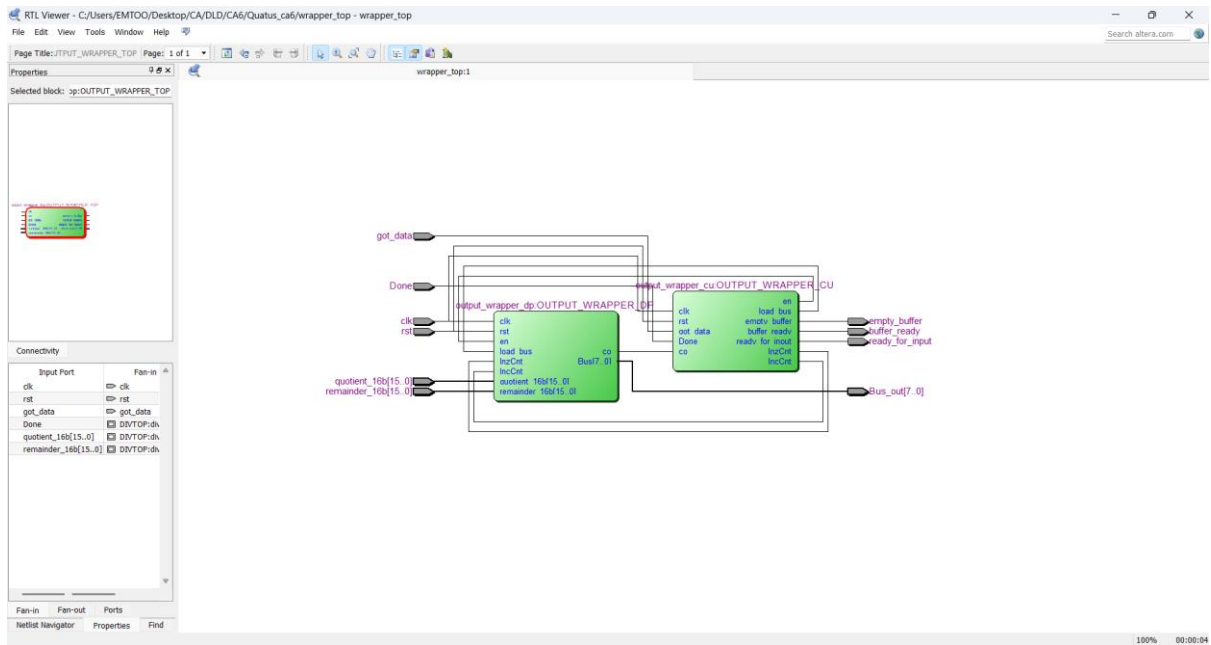
ماژول های استفاده شده در fpga برای ایجاد top module



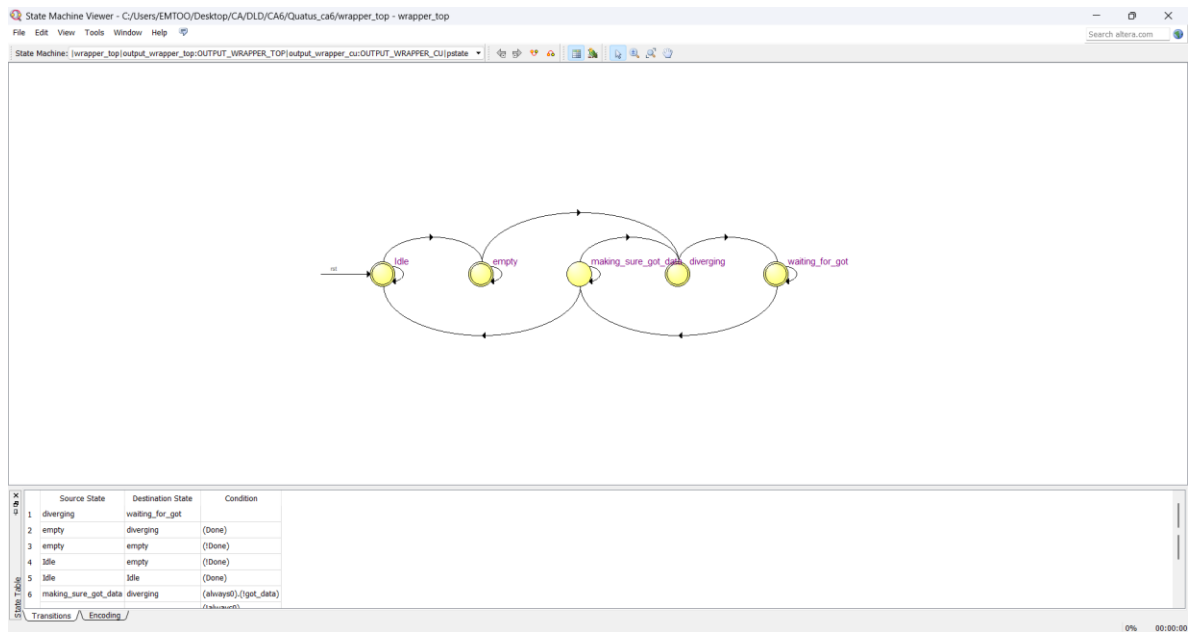
ماژول های تشکیل دهنده input wrapper در fpga




ساختار کنترلر موجود در input wrapper

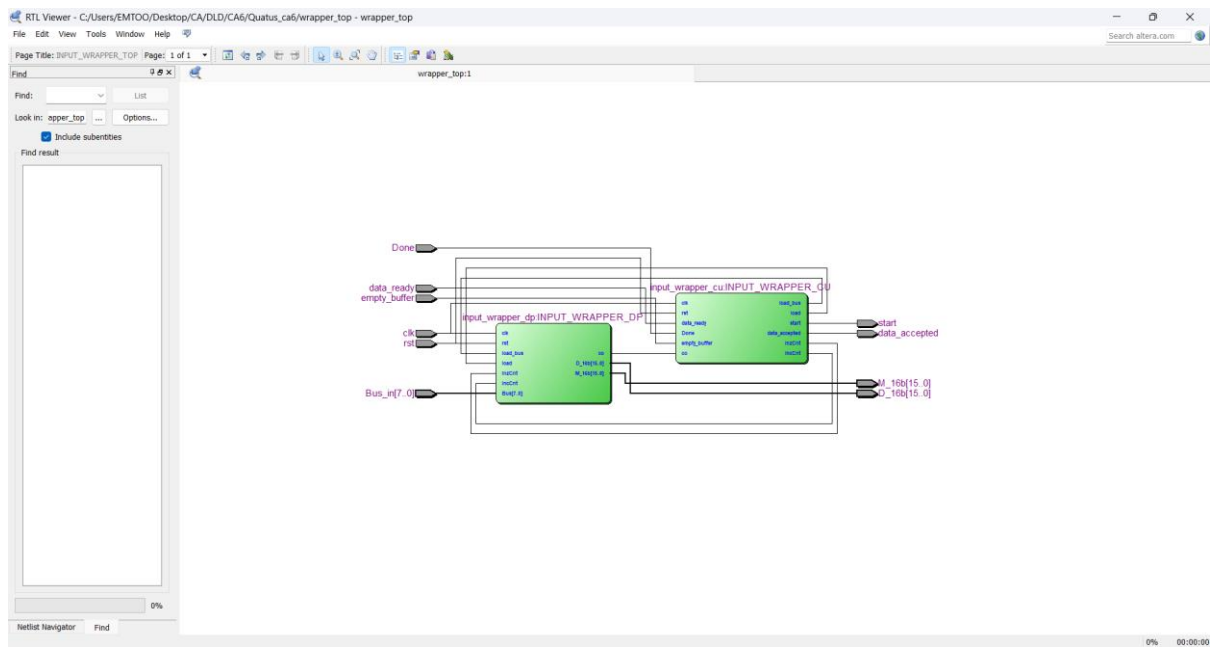

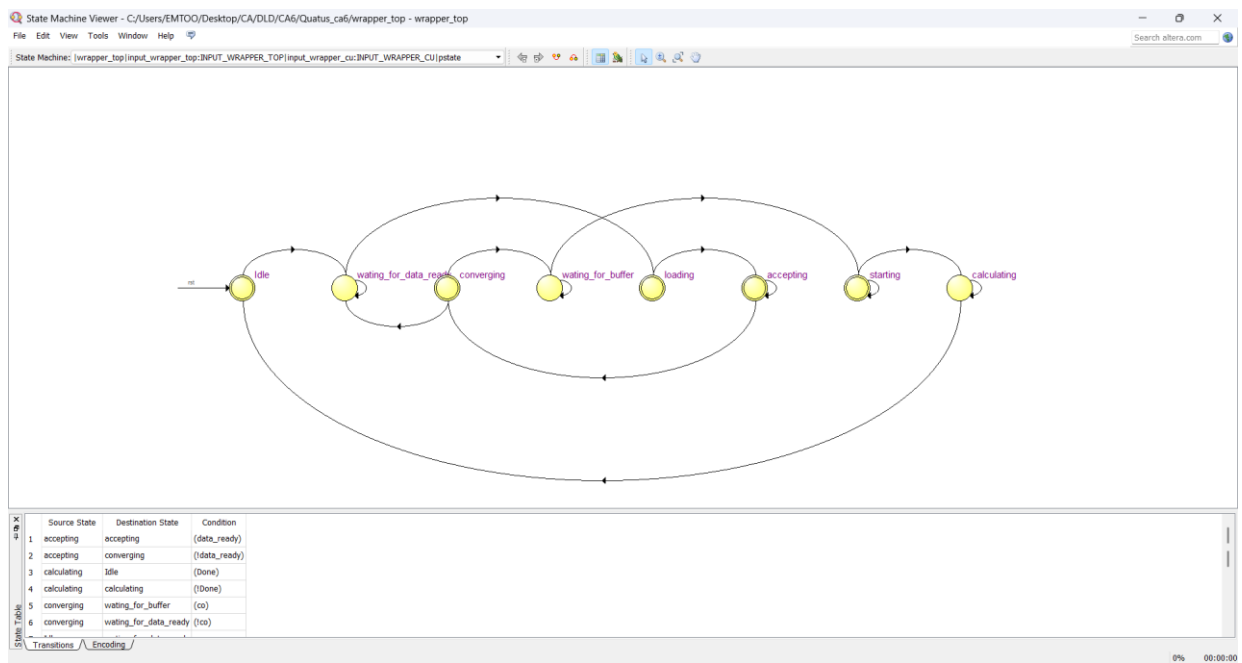
ماژول های تشکیل دهنده output wrapper در fpga




ساختار کنترلر موجود در output wrapper

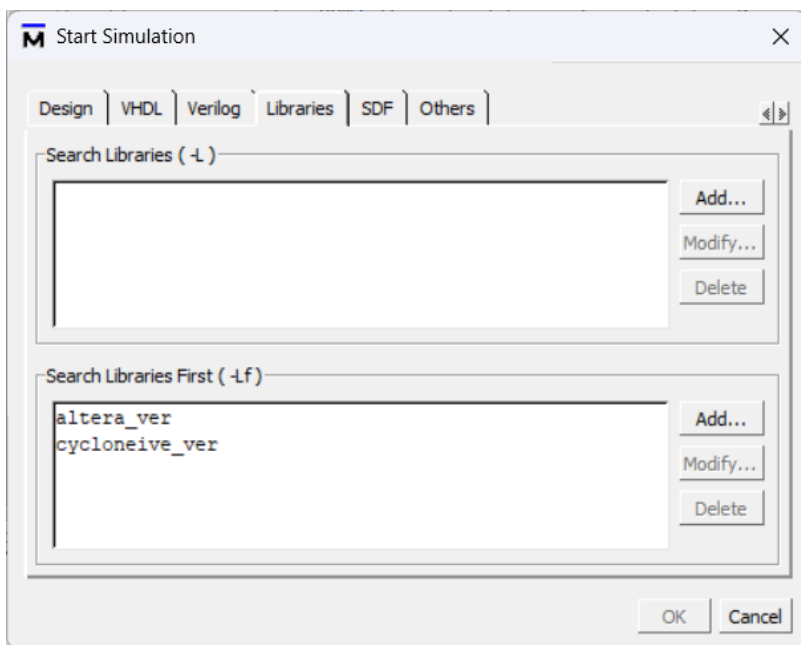

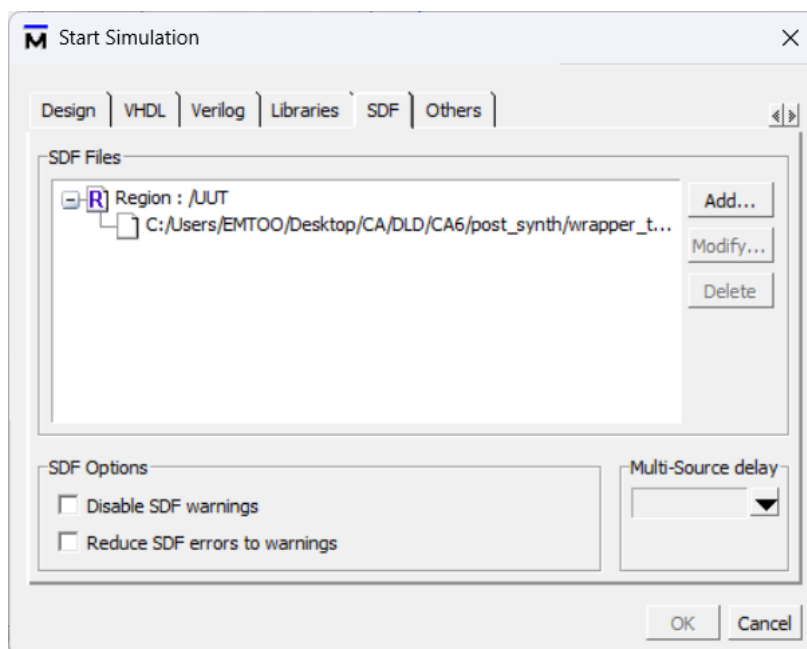کتابخانه های مورد استفاده برای simulation فایل های خروجی Quartus



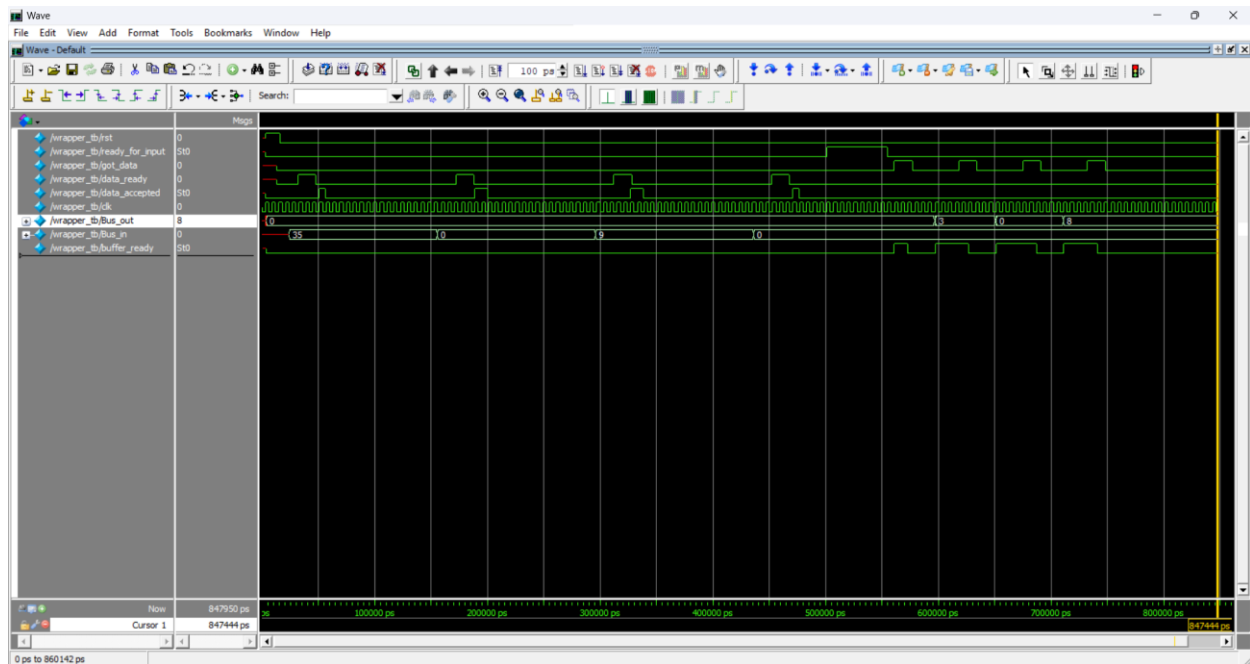اضافه کردن (sdo) standard delay output برای simulation



خروجی simulation حاصل از Post synth

تفاوت این خروجی با خروجی شبیه سازی که بدون کمک quartus انجام شده بود این است که پس از هر کلاک برای دیدن نتیجه اتفاق ای که قبلا بر روی posedge کلاک انجام می شد الان با یک مقداری delay روبه رو هستیم. ولی خروجی همچنان به ازای ورودی یکسان از دفعه قبل همچنان ثابت و صحیح است و تغییری نکرده است.

پایان